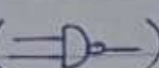
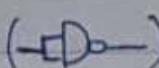
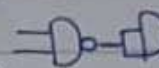
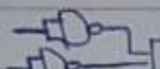
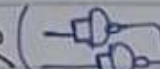


# Logic Design

(Final 2023)

Q.] A- NAND()- Not()- AND(  
OR()- NOR().

B.  $101010$  Binary  $\rightarrow$  to decimal:  $\overset{32}{1} \overset{16}{0} \overset{8}{1} \overset{4}{0} \overset{2}{1} \overset{1}{0} = 32 + 8 + 2 = \boxed{42}$ .  
 $\rightarrow$  to Octal:  $\overset{4}{1} \overset{2}{0} \overset{1}{1} \overset{4}{0} \overset{2}{1} \overset{1}{0} = \boxed{52}$ .  
 $\rightarrow$  to Hexa:  $\overset{8}{0} \overset{4}{0} \overset{2}{1} \overset{8}{1} \overset{4}{0} \overset{2}{1} \overset{1}{0} = \boxed{2A}$ .

② 36 Decimal:-

to Binary

36	0
18	0
9	1
4	0
2	0
1	1
0	

$(100100)_2$

to Octal

36	4
4	4
0	

$(44)_8$

to Hexa

36	4
2	2
0	

$(24)_{16}$

3. 50 Octal:-

to Binary

5	0
101	000

$(101000)_2$

to Decimal

Binary:  $\overset{32}{1} \overset{16}{0} \overset{8}{1} \overset{4}{0} \overset{2}{0} \overset{1}{0}$   
 $32 + 8 = (40)_{10}$

to Hexadecimal

Binary:  $\overset{8}{0} \overset{4}{0} \overset{2}{1} \overset{8}{0} \overset{4}{0} \overset{2}{0} \overset{1}{0}$   
 $\underbrace{0010}_2 \underbrace{0000}_8$

$(28)_{16}$

4-22 Hexdecimal :-

to Binary

2 2  
0010 0010  
(00100010)<sub>2</sub>

to Octal

Binary:  $\overset{4}{1}\overset{2}{0}\overset{1}{0}\overset{4}{0}\overset{2}{0}\overset{1}{1}\overset{0}$   
4 2  
(42)<sub>8</sub>

to Decimal


Binary:  $\overset{32}{1}\overset{16}{0}\overset{8}{0}\overset{4}{0}\overset{2}{0}\overset{1}{1}\overset{0}$   
32 + 2 = (34)<sub>10</sub>

Q<sub>2</sub>

a)

$$F(a, b, c, d) = a\bar{c} + bd + bc$$


b)

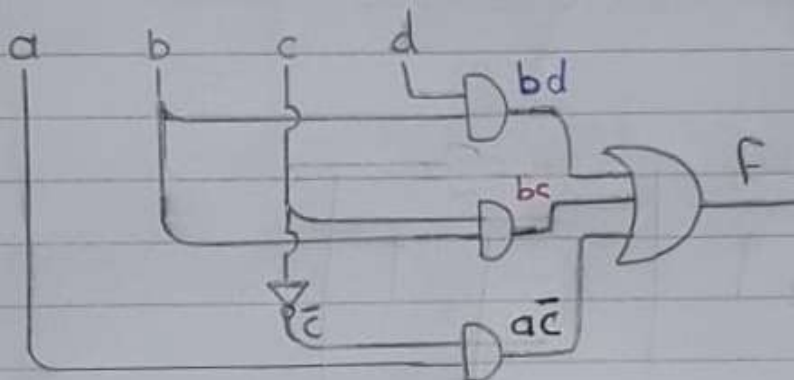

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

Q<sub>3</sub> a)

A	B	Cin	SUM	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

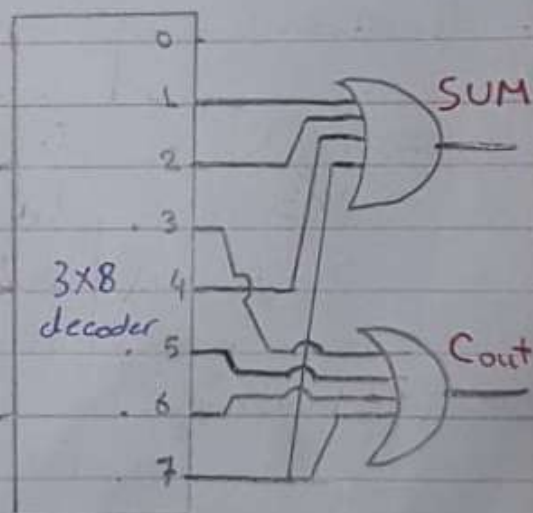


b)

$A_0$	$A_1$	$B_0$	$B_1$	$A > B$	$A = B$	$A < B$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1 → 4	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1 → 8	0	0
1	0	0	1	1 → 9	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1 → 12	0	0
1	1	0	1	1 → 13	0	0
1	1	1	0	1 → 14	0	0
1	1	1	1	0	1	0

$$F(A > B) = \Sigma(4, 8, 9, 12, 13, 14)$$

$$F(A > B) = A_0 B_0 + A_0 A_1 B_1 + A_1 B_0 B_1$$


$A_0 A_1$	$B_0 B_1$	00	01	11	10
00					
01			1		
11			1	1	
10			1	1	1

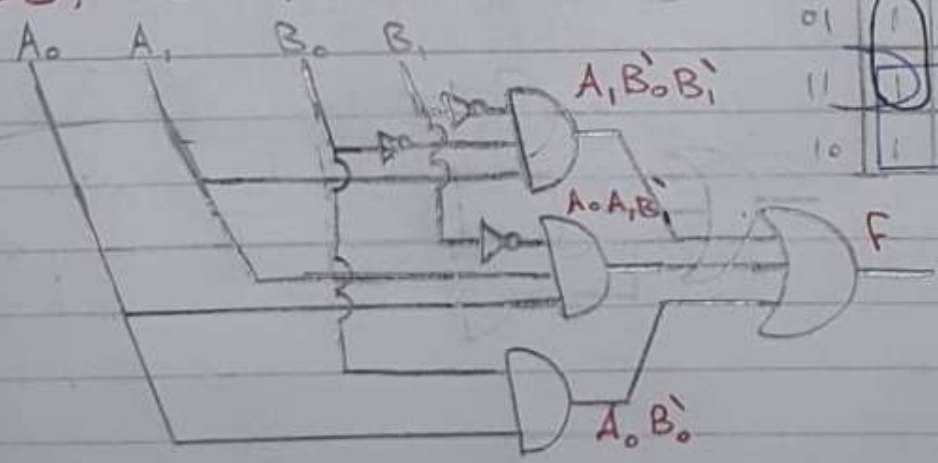



Q4]

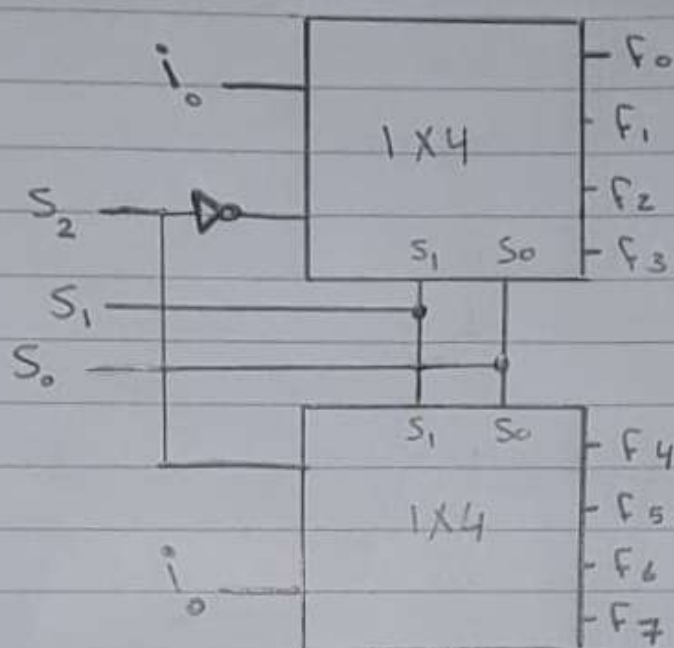a)  $1 \times 8$  DEMUX  $\Rightarrow$  two  $1 \times 4$  DEMUX



b) 1. A . 2. C . 3. A . 4. D . 5. A . 6. B . 7. C . 8. A . 9. D . 10. A .

$$1. F = XZ + Z(\bar{X} + XY) = XZ + Z(\bar{X} + Y) = Z(\underbrace{X + \bar{X}}_1 + Y) = Z$$

$$Z = Z + ZY \text{ (Absorption law) } (A)$$

2. AND gate is Low when any input is Low. (C)

3. In OR gate with three variables in case (0 0 0) only output is Low so 7 cases will be High (A)

4. Both inputs are unequal (D)

$$5. (1000)_{10} \rightarrow (1111101000)_2$$

10 bits (A)

1000	0	$\rightarrow 10$
500	0	$\rightarrow 9$
250	0	$\rightarrow 8$
125	1	$\rightarrow 7$
62	0	$\rightarrow 6$
31	1	$\rightarrow 5$
15	1	$\rightarrow 4$
7	1	$\rightarrow 3$
3	1	$\rightarrow 2$
1	1	$\rightarrow 1$

6. (11110010) 2's complement  
the first one represent negative, so this number  
is negative.

1's 00001101  
2's 00001101 + 1 = 00001110  
Binary  $\Rightarrow 8 + 4 + 2 = 14$   
8 4 2 1

number is -14 (B)

7. 1111 (C)

$$\begin{array}{r} 1101001 \\ 1011010 \\ \hline 0001111 \end{array}$$

8. BCD (1000 0111 0011)  
8 7 3

Decimal: 873 (A)

9. 00001100

1's 11110011  
1 + 1

2's (11110100) (D)

10. 9 1 5  $\rightarrow$  BCD (1001 0001 0101) (A)  
1001 0001 0101

*Samra*